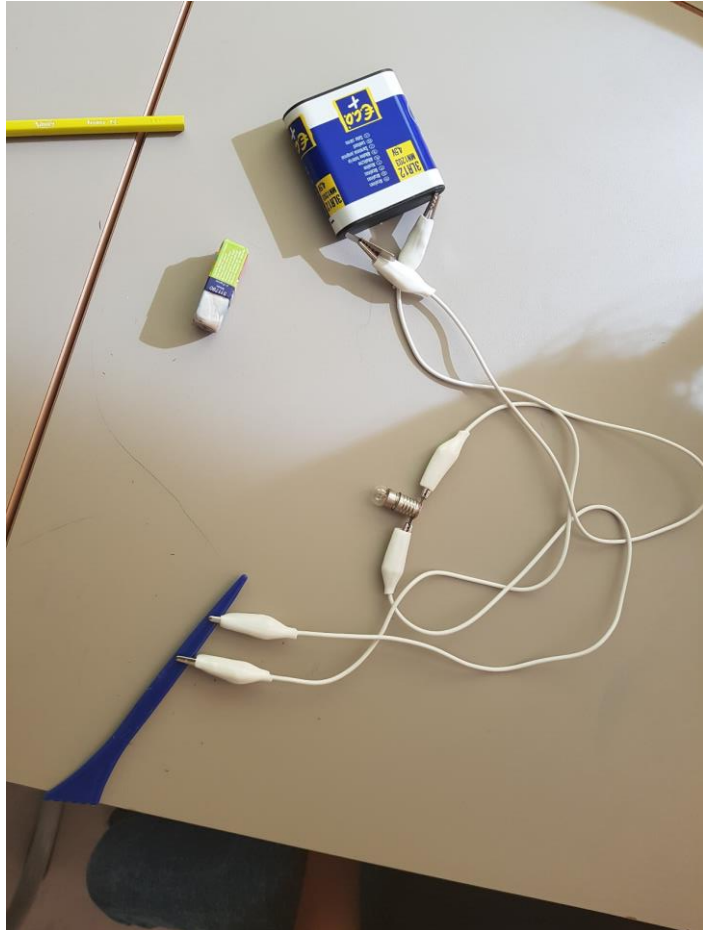


Quiz CP Erice Le Ronce  
EE Les pâquerettes Nanterre

# Allumer l'ampoule



# Conducteur Isolant














Prénom: Imaya  
Date: 8/10




Qu'est ce qui laisse passer l'électricité?

**L'expérience à réaliser :**

**Le matériel testé:**

  ALUMINIUM 	 COUTEAU 
	 ATACHE PARISENIEN
 <i>Seton</i>	 PLASTIC COUTEAU
	
	<i>Fermeture de brasserie</i> 

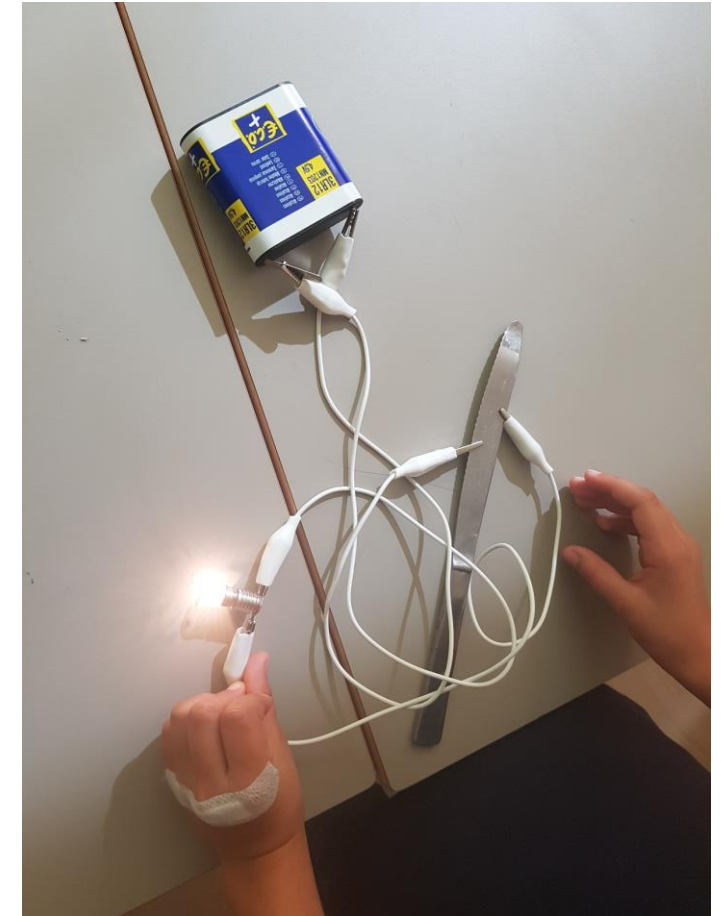

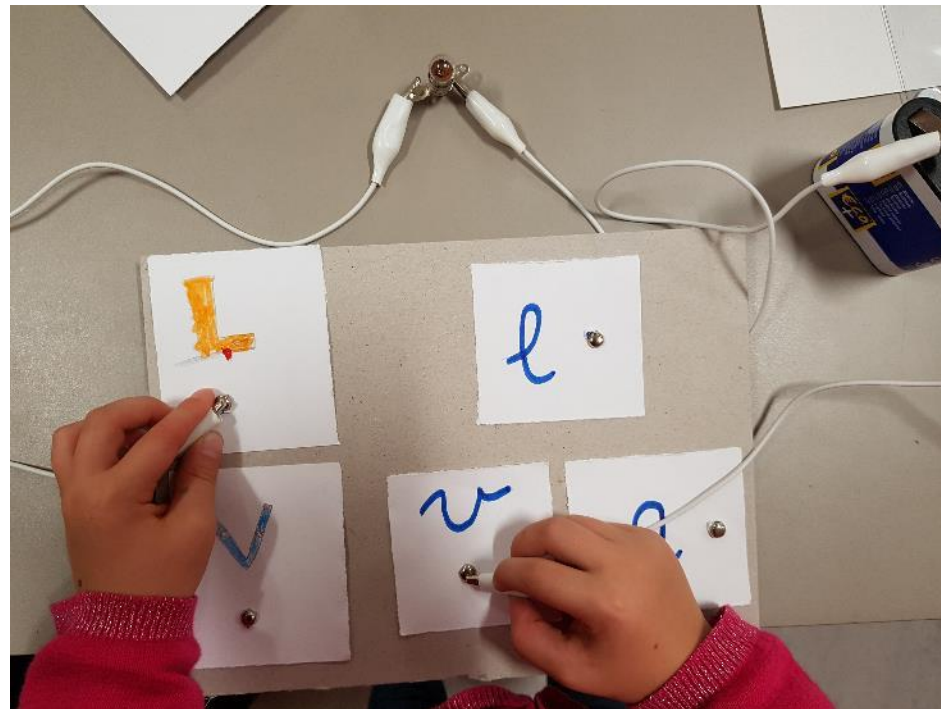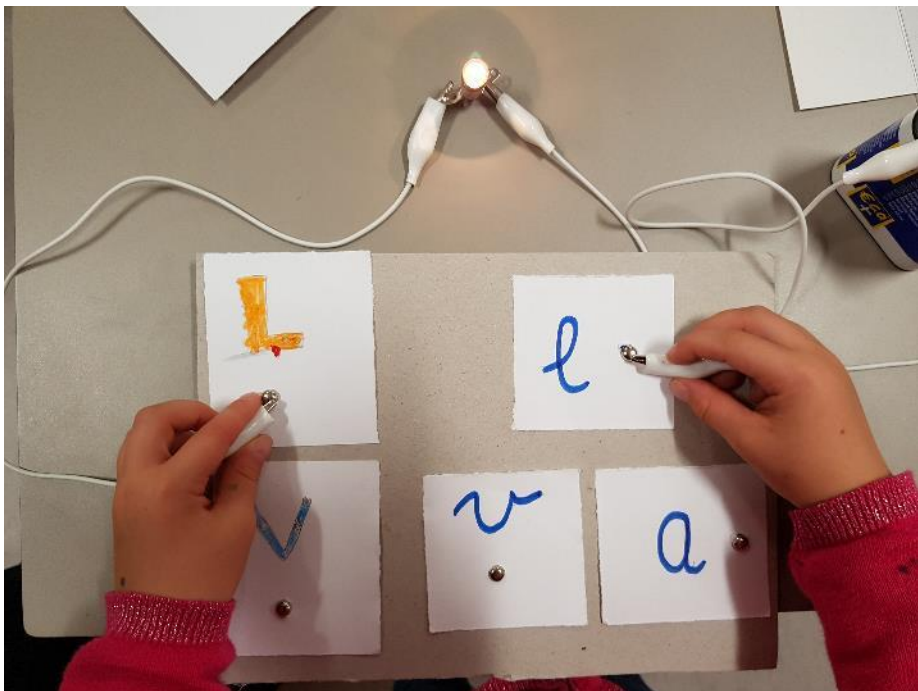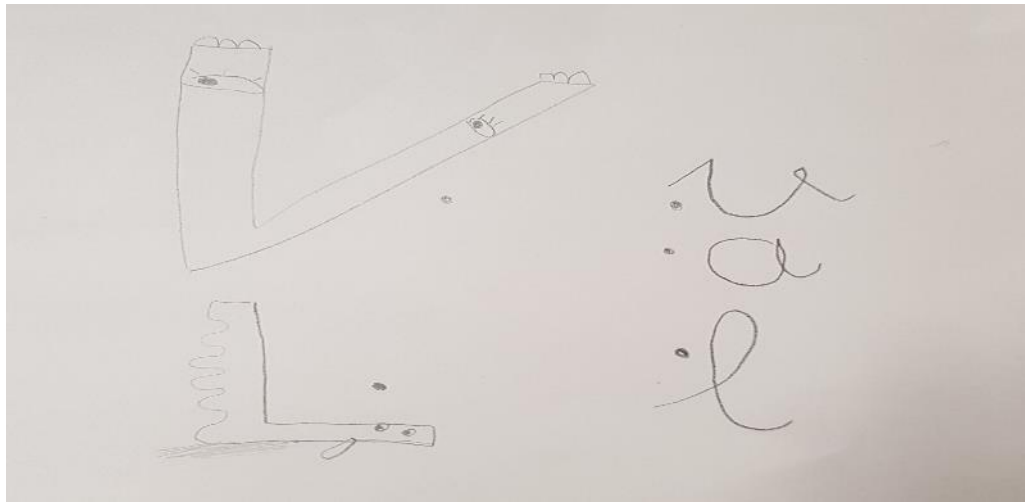

## LE QUIZZ ÉLECTRIQUE



① Nous avons allumé l'ampoule avec une pile.



② Nous avons allumé l'ampoule loin de la pile avec des fils électriques



③ Nous avons vu que le métal laisse passer l'électricité.

